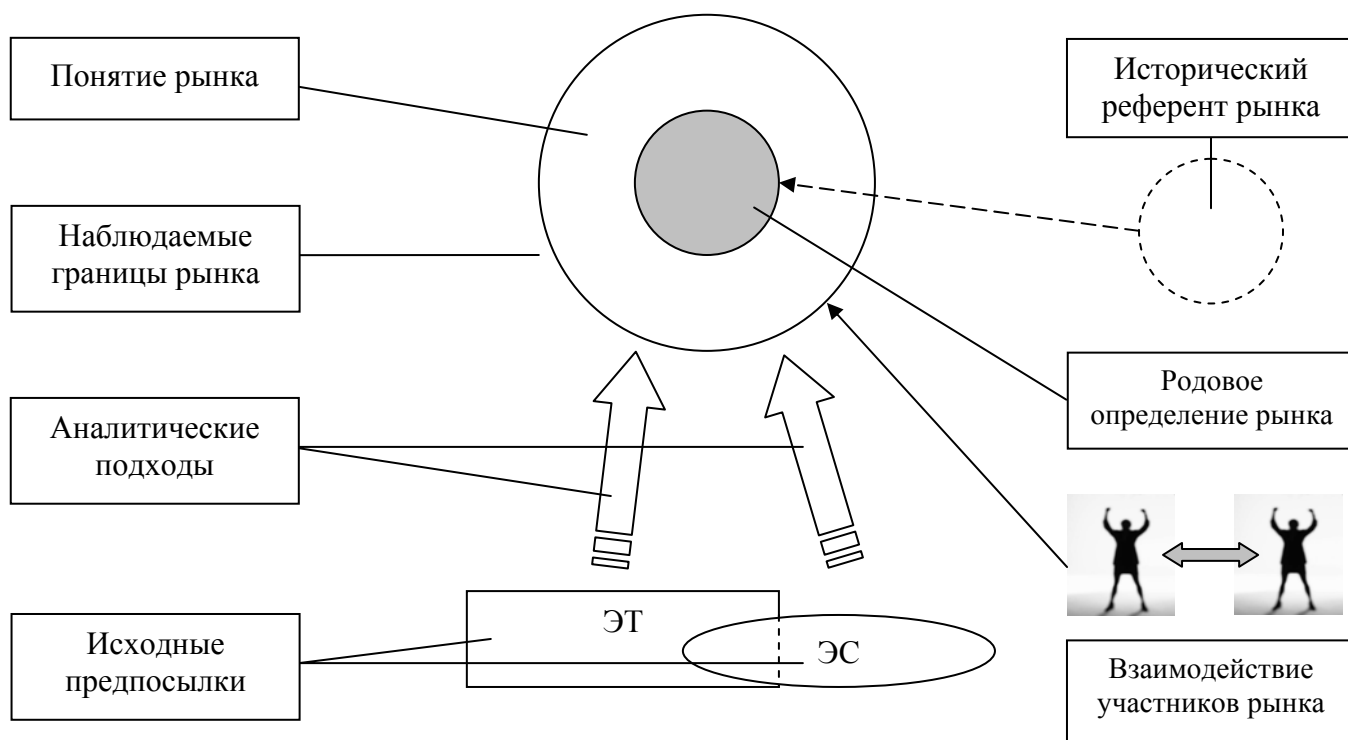


Результаты первого и второго семинаров: Схема 1



Задача третьего семинара: Достроить схему 2

